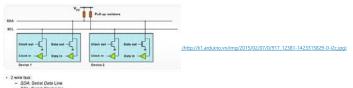


Trên I2C bus, sẽ có một thiết bị được coi là "Master", và trong hàu hết các trưởng hợp, Arduino là một "Master", mỗi IC được gắn trên I2C bus là một "Slave". Mỗi "slave" có một địa chỉ riêng ở dạng HEX (thập lục phân) để Arduino ("Master") có thể giao tiếp với nó. Để biết địa chỉ I2C bus của IC, các bạn có thể tra dansheet (http://dz.arduino.w/mg/2015/02/96/982\_88259-1423489456-045197.pd) hoặc google nhề.



Đế IZC bus có thể hoạt động, chúng ta cần 2 điện trở pull-up như trong hình, 4.7k hoặc 10k là hợp lý. Tuy nhiên, nếu chi có một thiết bị IZC, chúng ta có thể bỏ qua điện trở pull-up vì trong MCU Aïmega328 của Arduino UNO đã có sẵn

<u>Lưu ý</u>: vì Arduino UNO sử dụng điện áp 5V, do đó các thiết bị I2C cũng phải hoạt động ở 5V.

## SỬ DỤNG I2C TRÊN ARDUINO

Để sử dụng I2C bus trên Arduino, chúng ta sẽ cần sử dụng thư viện Wire.h (đây là built-in library của Arduino)

Mình sẽ giới thiệu một số hàm trong thư viện Wire.h:


- - Khởi tạo thư viện Wire.h và tham gia vào I2C bus.
  - address: 7-bit địa chỉ của thiết bị "Slave" (optional); nếu không có địa chỉ thì coi như "Master"
- 2 Wire.beginTransmission(address)
  - Bắt đầu truyền dữ liệu đến thiết bị "Slave" với address đã có.
- Kết thúc truyền dữ liệu đến thiết bị "Slave" đã được bắt đầu bởi Wire.beginTransmission(address). 4 Wire.write(value)
- Ghi dữ liệu lên thiết bị "Slave", được gọi giữa beginTransmission() và endTransmission().
- Đọc dữ liệu được truyền từ thiết bị "Slave" đến Arduino, được gọi sau requestFrom().
  - Được sử dụng bởi thiết bị "Master" để yêu cầu dữ liệu từ thiết bị "Slave" address: là địa chỉ của thiết bị "Slave"
  - quantity: số lượng bytes yêu cầu.

Các bạn có thể tham khảo chi tiết hơn ở link sau: http://arduino.cc/en/Reference/Wire... (http://arduino.cc/en/Reference/Wire...

## SỬ DỤNG MODULE REAL TIME CLOCK DS1307



06/04/2018, 1:11 PM 1 of 5

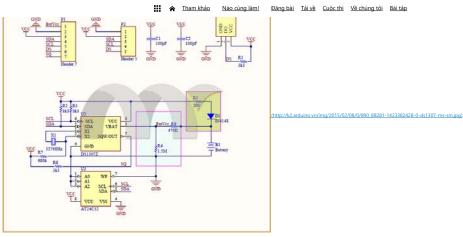

Chúng ta sẽ lắp module Real time clock với Arduino như sau: (trong module real time clock đã có sẵn 2 điện trở pull-up 3.3k)



Đây là các Timekeeper registers của DS1307, chúng ta sẽ dựa vào bảng này để read/write IC DS1307 qua I2C

ADDRESS	BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0	FUNCTION	RANGE
00h	CH	10 Seconds			Seconds				Seconds	00-59
01h	0	10 Minutes			Minutes			Minutes	00-59	
02h	0	12	10 Hour	10	Hours				Hours	1–12 +AM/PM 00–23
		24	PM/ AM	Hour	nours					
03h	0	0	0	0	0 DAY			Day	01-07	
04h	0	0 10 Date			Date			Date	01-31	
05h	0	0	0	10 Month	Month				Month	01-12
06h	10 Year				Year				Year	00-99
07h	OUT	0	0	SQWE	0	0	RS1	RS0	Control	_
08h-3Fh				_					RAM 56 v 8	00h-FFh

Inttp://ks.arduino.vn/img/2015/02/08

/0/875\_81281-1423384524-0-time-keeper-regist

LẬP TRÌNH

2 of 5 06/04/2018, 1:11 PM


Tham khảo Nào cùng làm! Đăng bài Tải về Cuộc thị Về chúng tôi Bài tập

```
3 /* Địa chỉ của DS1307 */
4 const byte DS1307 = 0x68;
5 /* Số byte dữ liệu sẽ đọc từ DS1307 */
6 const byte NumberOfFields = 7;
8 /* khai báo các biến thời gian */
9 int second, minute, hour, day, wday, month, year;
11 void setup()
12 {
13 Wire.begin();
    /* cải đặt thời gian cho module */
15 setTime(12, 30, 45, 1, 8, 2, 15); // 12:30:45 CN 08-02-2015
16 Serial.begin(9600);
19 void loop()
21 /* Đọc dữ liệu của DS1307 */
22 readDS1307();
     /* Hiển thị thời gian ra Serial monitor */
24 digitalClockDisplay();
25 delay(1000);
28 void readDS1307()
            Wire.beginTransmission(DS1307);
30
            Wire.write((byte)0x00);
31
            Wire.endTransmission();
33
34
           Wire.requestFrom(DS1307, NumberOfFields);
           second = bcd2dec(Wire.read() & 0x7f);
36
           minute = bcd2dec(Wire.read());
          hour = bcd2dec(Wire.read() & 0x3f); // chế độ 24h.
            wday = bcd2dec(Wire.read() );
39
          day = bcd2dec(Wire.read());
40
           month = bcd2dec(Wire.read());
           year = bcd2dec(Wire.read());
42
           year += 2000;
43 }
44 /* Chuyển từ format BCD (Binary-Coded Decimal) sang Decimal ^{\star}/
45 int bcd2dec(byte num)
46 {
           return ((num/16 * 10) + (num % 16));
48 }
50 int dec2bcd(byte num)
51 {
            return ((num/10 * 16) + (num % 10));
52
55 void digitalClockDisplay(){
        // digital clock display of the time
57
      Serial.print(hour);
58
      printDigits(second):
      Serial.print(" ");
60
61
      Serial.print(" ");
63
      Serial.print(month);
64
      Serial.print(year);
66
      Serial.println();
67 }
69 void printDigits(int digits){
             íc thành phần thời gian được ngặn chách bằng dấu :
70
      Serial.print(":");
72
73
           Serial.print('0');
75
      Serial.print(digits);
76 }
78 /* cải đặt thời gian cho DS1307 */
_{79} void \mathtt{setTime}(\texttt{byte}\ \mathtt{hr},\ \mathtt{byte}\ \mathtt{min},\ \mathtt{byte}\ \mathtt{sec},\ \mathtt{byte}\ \mathtt{wd},\ \mathtt{byte}\ \mathtt{d},\ \mathtt{byte}\ \mathtt{mth},\ \mathtt{byte}\ \mathtt{yr})
81
            Wire.beginTransmission(DS1307);
            \label{eq:wireward} \textbf{Wire.write(byte(0x00)):} \ /\!/ \ \textit{dặt lại pointer}
82
            Wire.write(dec2bcd(sec));
84
            Wire.write(dec2bcd(min));
            Wire.write(dec2bcd(hr));
85
            \label{eq:wiredecomp} \textbf{Wire.write}(\texttt{dec2bcd}(\texttt{wd})) \; ; \; \textit{// day of week: Sunday = 1, Saturday = 7}
87
            Wire.write(dec2bcd(d));
            Wire.write(dec2bcd(mth));
            Wire.write(dec2bcd(yr));
90
            Wire.endTransmission();
91 }
```

## GIẢI THÍCH

- Những hàm của thư viện Wire.h được sử dụng trong bài mình đã giới thiệu ở trên.
- Để chuyển sang chế độ 12h, các bạn tham khảo datasheet và bảng Timekeeper registers nhé!
- second = bcd2dec(Wire-read() & 0x7h): dựa vào bảng Timekeeper registers, chúng ta sẽ thấy thanh ghi second có bit 7 CH (dùng để tạm dùng dao động), chúng ta sẽ không đọc bit này nên sẽ cần biểu thức Wire-read() & 0x7f để
- hour = bcd2dec(Wire.read) & 0x3f): thanh ghi hour có bit 6 để chọn chế độ 12/24h, nếu bit 6 = 1, chế độ 12h sẽ được chọn. Chúng ta sẽ không đọc bit 6 nên cần biểu thức Wire.read) & 0x3f để loại bit 6 nãy.
- Để hiểu chỉ tiết hơn về cách write/read DS1307, các bạn tham khảo datasheet trang 8, 9 nhé!
- Các hàm bcd2dec() và dec2bcd() dùng để chuyển định dạng, vì IC DS1307 sử dụng định dạng BCD. VD: số 23 khi chuyển sang BCD sẽ có dạng 0b001000112 (0x2316).

3 of 5 06/04/2018, 1:11 PM

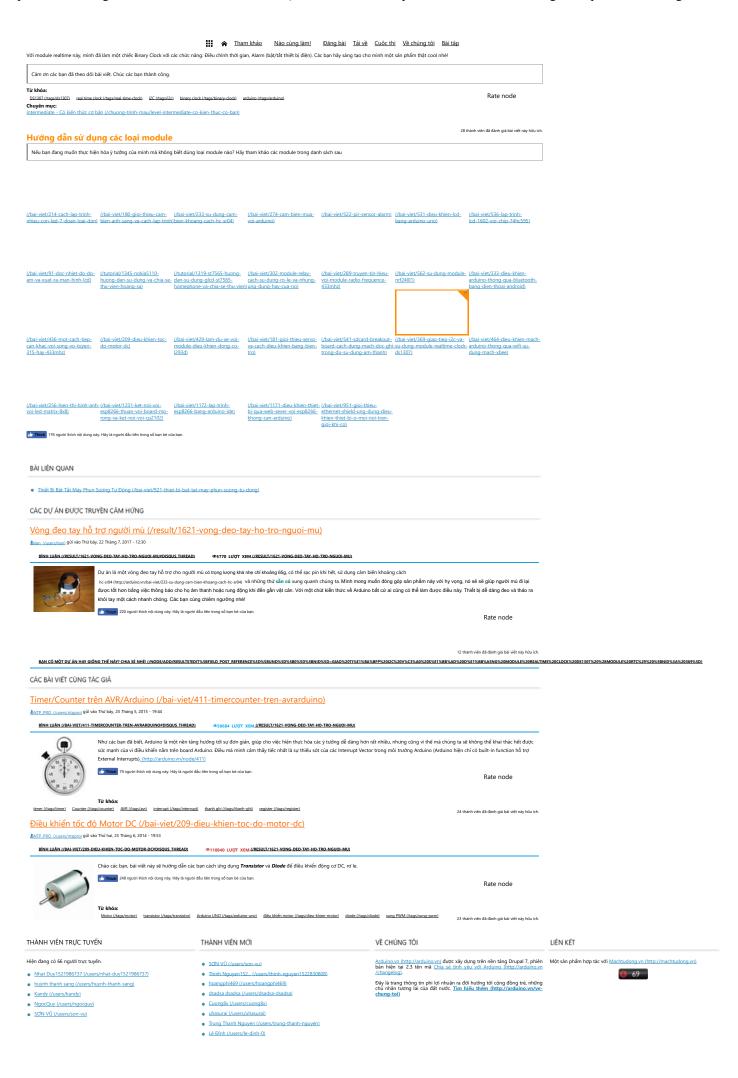

4 of 5 06/04/2018, 1:11 PM

\*\*\* I ham kháo Nào cùng làm! Đặng bài Tải về Cuộc thị Vệ chúng tôi Bài tập

Nội dung trên trang Arduino. vn (http://arduino.vn/) được phân phối theo giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Vui lòng ghi rỗ nguồn và link về bài gốc nếu bạn tham kháo nội dung từ website (http://masocongty.vn) này.

5 of 5 06/04/2018, 1:11 PM